



Zwolnienie blokady drzwi (ozn. technol. B160)

OZN	FUNKCJA	PRZYKŁADOWY TYP OSPRZĘTU	J.m	ILOŚĆ
GZ	Przycisk zwierny - 1z	Przycisk dzwonkowy - 1 bieg p/t	szt.	2
Dz	Dzwonek (brzęczyk)	Dzwonek (brzęczyk) -230V -AC - n/t	szt.	1
GWA	Przycisk rozwierny - 1r - awaryjny za szybą		szt.	4
ZE	Zwora 200 kG lub zaczep elektromagnetyczny	Zwora elektromagnetyczna min. 200 kG np: 1. EL 600SL -280 kG -12/24V DC [480/240mA][SCOT] 2. PML- 200 kG - 12/24V -DC [500/250 mA]	szt.	2
KD	Kontaktron (łącznik) drzwiowy	W obudowie	szt.	2
GA	Wyłącznik dodatkowy (awaryjny) (może być bezpiecznik B6 w tablicy	Wyłącznik dodatkowy- 1 R lub bezpiecznik B6	szt.	1
LC	Lampa sygnalizacyjna czerwona	Sygnaliz. świetlny MSS (SIMON- ENSTO) -230V/50Hz	szt.	n x 1
LZ	Lampa sygnalizacyjna zielona	Sygnaliz. świetlny MSS (SIMON- ENSTO) -230V/50Hz	szt.	n x 1
S	Stycznik 1z+1r	Stycznik SM 316 230-zr [Legrand]	szt.	1
ŁS	Łącznik 1 bieg	Łącznik p/t - nakleić opis [oświetl.ostrzegawcze]	szt.	1
LS	Transparent z napisem UWAGA STRZELANIE	1. Oprawa z kloszem mlecznym np. OKD 218 N [2x18W] Farel -Philips Lighting - 619 x 155 x 63 Wymienić świetlówki na lampę żarową	szt.	1
Z	Zasilacz impulsowy na szynie Euro 230/24/12 V - 0,5 A /1A - min. 12W	Zasilacz impulsowy -230/24/12V, 1A (2 zwory) (0,5A gdy 1 zwora)np. ZIM 24/12 ZAMEL Sp.J.	szt.	1
PI	Przełącznik czasowy(impulsowy) - 1z- 230V AC( 24/12V AC/DC)	na szynę EURO np. PIR6WT -1Z 230VAC(24/12V-AC-DC)	szt.	1
P	Przełącznik pomocniczy 1z- 24V DC	na szynę EURO np. MT-Pi-17S-21-9024-1z	szt.	1

LS1 UWAGA STRZELANIE

wejście na strzelnicę- 1  
Napis czerwony - światło migające

Schemat sterowania sygnalizacją ostrzegawczą i wejścia na strzelnicę (B161)

UWAGA: przewody OMY układać w rurkach

PROJEKTOWANIE, BUDOWA, WYPOSAŻANIE STRZELNIC POLICYJNYCH, SPORTOWYCH I MYŚLIWSKICH  
65-705 Zielona Góra ul. Naftowa 2H, tel . 068 4539757, 602 472123

Investor/  
Zamawiający

Obiekt

Rysunek

Projektował

Projektował

Sprawdził

Kier. zakładu

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu  
60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A

Strzelnica kulowa kryta w budynku KPP w Jarocinie  
63-200 Jarocin, ul. Wypoczynkowa, dz. nr 316/2

Schemat ideowy sterowania sygnalizacją ostrzegawczą i wejścia oraz blok drzwi na strzelnicy - v 3.5  
- strzelnica szerokoprzestrzenna lub ze zmienną linią ognia

mgr inż. Tadeusz Bartkowiak

mgr inż. Zygfryd Kwiatkowski

mgr inż. Tadeusz Bartkowiak

upr. bud.  
88/75/ZG

upr. bud.  
252/71/ZG

upr. bud.  
88/75/ZG

Stadium:  
projekt technologiczny

Branża:  
technologia strzelnicy

Data:  
02/2014

Skala:

Umowa:

Nr rys.  
TS-7

Rewizja  
5

Nr strony  
43